

东南大学

《微机实验及课程设计》

实验报告

实验五 8255 并行和串口输入输出

姓 名： 邹滨阳 学 号： 08022305

专 业： 自动化 实 验 室： 金智楼 416

实验时间： 2024 年 4 月 23 日 报告时间： 2024 年 4 月 23 日

评定成绩： _____ 审阅教师： _____

实验五 8255 并行和串口输入输出

一. 实验目的与内容

实验目的:

- 1) 掌握 8255 方式 0 的工作原理及使用方法, 利用直接输入输出进行控制显示;
- 2) 掌握 8 段数码管的动态刷新显示控制;
- 3) 分析掌握 8255 工作方式 1 时的使用及编程, 进一步掌握中断处理程序的编写。
- 4) 了解串行通信的基本原理, 认识串行收发过程;
- 5) 掌握串行接口芯片 8251 的工作原理和编程方法。

实验内容:

1) 按要求连接电路, 使用 8255 方式 0 将 C 口作为输入, 接逻辑电平开关 K0~K7, 编程 A 口输出 LED 显示电路 L0~L7。将 A 口 L0-L7 控制成流水灯, 流水间隔时间由软件产生, 流水方向由 K0 键在线控制, 随时可切换。流水间隔时间也可由 K4~K7 键编码控制, 如 0000 对应停止, 0001 对应 1 秒, 1111 对应 15 秒, 大键盘输入 ESC 键退出。

2) 按要求连接电路, 将 8255 的 A 口 PA0~PA6 (JP6) 分别与七段数码管的段码驱动输入端 a~DP 相连 (JP3), 位码驱动输入端 S1 接+5V (选中), S0 接地 (关闭)。编程从键盘输入一位十进制数字 (0~9), 在七段数码管上显示出来。

3) 按要求连接电路, 七段数码管段码连接不变, 位码驱动输入端 S1、S0 接 8255C 口的 PC1、PC0。编程在两个数码管上显示“56”。字符变换之间应使段位全灭, 避免显示“影子”。

4) 按照图 3.8-1 连接 8251 串行接口电路, 利用 8253 计数器产生 8251 的发送和接收时钟。编写测试程序, 初始化 8251, 实现连续发送固定字符, 用示波器观察发送波形。编程实现从键盘输入一个字符, 将其 ASCII 码加 1 后发送出去, 再接收回来在屏幕上显示, 实现自发自收。

二. 基本实验原理

(1) 8255 方式 0: 简单输入输出

实验使用了 8255 方式 0, 将 C 口作为输入, 连接逻辑电平开关 K0~K7, 编程 A 口输出 LED 显示电路 L0~L7。通过这种方式, 可以从 C 口输入数据, 并从 A 口输出。

(2) 流水灯控制

编程将 A 口 L0-L7 控制成流水灯, 流水间隔时间由软件产生, 流水方向由 K0 键在线控制, 流水间隔时间也可由 K4~K7 键编码控制。

(3) 8 段数码管静态和动态显示

静态显示: 使用 8255 的 A 口 PA0~PA6 连接七段数码管的段码驱动输入端 a~DP, 位码驱动输入端 S1 接+5V, S0 接地。编程从键盘输入一位十进制数字 (0~9), 在七段数码管上显示出来。

动态显示: 七段数码管段码连接不变, 位码驱动输入端 S1、S0 接 8255C 口的 PC1、PC0。编程在两个数码管上显示“56”。字符变换之间应使段位全灭, 避免显示“影子”



(4) 串行通信与 8251 芯片

了解串行通信的基本原理, 认识串行收发过程。掌握串行接口芯片 8251 的工作原理和编程方法。按照图 3.8-1 连接 8251 串行接口电路, 利用 8253 计数器产生 8251 的发送和接收时钟。编写测试程序, 初始化 8251, 实现连续发送固定字符, 用示波器观察发送波形。编程实现从键盘输入一个字符, 将其 ASCII 码加 1 后发送出去, 再接收回来在屏幕上显示, 实现自发自收。

三. 方案实现与测试

1, 8255 方式 0: 简单输入输出

按照电路图连接电路:

  

实验电路如图, 8255C 口输入接逻辑电平开关 K0~K7, 编程 A 口输出接 LED 显示电路 L0~L7; 用指令从 C 口输入数据, 再从 A 口输出。运行程序后发现验证成功。


```

io8255a equ 288h
io8255c equ 28ah
io8255k equ 28bh
data ends
code segment
start:    assume cs:code, ds:data
          mov ax, data
          mov ds, ax
          mov dx, io8255k      ; 设8255为C口输入, A口输出
          mov al, 8bh
          out dx, al
inout:    mov dx, io8255c      ; 从C口输入一数据
          in  al, dx
          mov dx, io8255a      ; 从A口输出刚才自C口
          out dx, al           ; 所输入的数据
          mov dl, 0ffh        ; 判断是否有按键
          mov ah, 06h
          int 21h
          jz  inout           ; 若无, 则继续自C口输入, A口输出
          mov ax, 4c00h        ; 否则返回
          int 21h
code ends
end start

```

程序比较简单这里就不做调试分析了

 (2) 编程将 A 口 L0-L7 控制成流水灯, 流水间隔时间由软件产生; 流水方向由 K0 键在线控制, 随时可切换; 流水间隔时间也可由 K4~K7 键编码控制, 如 0000 对应停止, 0001 对应 1 秒, 1111 对应 15 秒, 大键盘输入 ESC 键退出。电路图如下, 和之前的没有区别。



调试原代码:

```

25  inout:  mov cl, 01h
26
27          mov dx, io8255c
28
29          in al, dx
30          [AL] = 0x11  al, 01
31

```


发现读取开关的读书为 00010001B=11H 符合图片

```

right:  mov dx, io8255c
        in al, dx
        and al, 11110000b
        cmp al, 00h
        je right
        mov al, cl
        call delay1
        rol cl, 1
        mov dx, io8255c
        in al, dx
        test al, 01
        jne right

```

由于是最后 K0=1 所以是向右移动用 rol cl 实现

 

修改开关为 0001000B

```

in al, dx
[AL] = 0x1C  al, 01
jne right
jmp left

```

发现 al 出现对应的更改

```

left:  mov dx, io8255c
      in al, dx
      and al, 11110000b
      cmp al, 00h
      je left
      mov al, cl
      call delay1
      ror cl, 1
      mov dx, io8255c
      in al, dx
      test al, 01

```

进入左移部分，用 ror cl 来处理流水灯的左移

整体解读：


在这里，我们使用 CL 寄存器作为计数器。程序从 C 口读取数据以检测外部开关 K0 的状态。如果 K0 是高电平，流水灯将向右移动；如果是低电平，流水灯将向左移动。通过使用 ROL 和 ROR 指令，我们可以改变流水灯的移动方向。此外，我们使用 AND 和 CMP 指令来确定是否需要延时。



在延时子程序 delay1 中，我们将从 C 口读取的数据输出到 A 口，并调用 delay 子程序进行延时。之后，我们清空 A 口的数据，并再次调用 delay 子程序以进行额外的延时。

最后，延时子程序 DELAY 实现了一个简单的延时函数，用于流水灯的移动效果。

综上所述，这个程序通过读取 8255 的 C 口来检测外部开关 K0 的状态，并据此控制 LED 流水灯的方向和速度。流水灯的移动速度和方向通过程序中的延时和移位操作来控制。

 (3) 8 段数码管静态显示:按图连接好电路，将 8255 的 A 口 PA0~PA6 (JP6) 分别与七段数码管的段码驱动输入端 a~DP 相连 (JP3)，位码驱动输入端 S1 接+5V (选中)，S0 接地 (关闭)。编程从键盘输入一位十进制数字 (0~9，在七段数码管上显示出来。



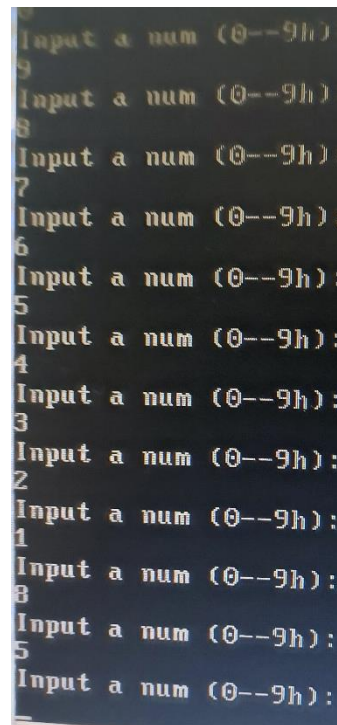 


代码调试:

```
sub al, 30h          : 将所得字符的ASCII码减30H
mov [AL] = 0x0E set led : bx为数码表的起始地址
```

从键盘中得到需要输出的字符

```
sub al, 30h          : 将所得字符的ASCII码减30H
mov [AL] = 0x7F set led : bx为数码表的起始地址
xor al, al           : 求出相应的段码
mov dx, io8255a      : 从8255的A口输出
out dx, al
```

把 al 转化成数码管的格式并输出


 


成功输出

代码整体解读:

这段代码用于从用户那里获取一个数字（0 到 9），并将该数字转换为七段 LED 的显示。首先，在数据段中定义了与 8255 接口芯片通信所需的端口地址、LED 的段码数据和提示信息。然后，在代码段中，程序配置了 8255 的 A 端口为输出模式，并进入一个循环，提示用户输入一个数字。用户输入的数字将转换为相应的七段 LED 段码，并通过 8255 的 A 端口显示。最后，程序结束并返回 DOS。

 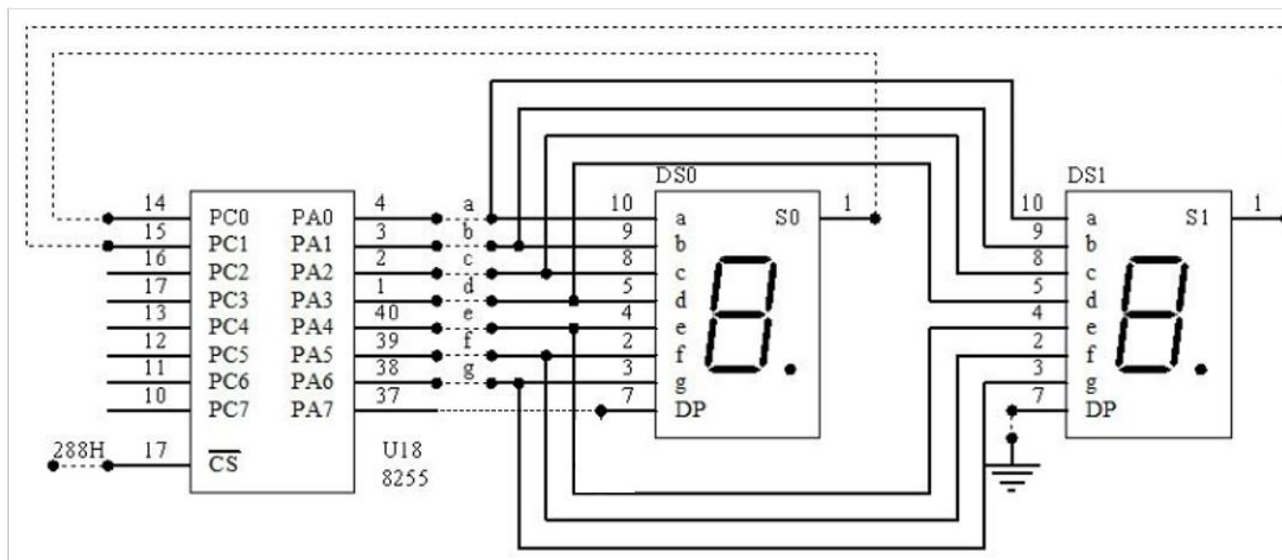(4)8 段数码管动态显示：按图连接好电路，七段数码管段码连接不变，位码驱动输入端 S1、74 微机实验及课程设计教程 S0 接 8255C 口的 PC1、PC0。编程在两个数码管上显示“56”。（注意字符变换之间应使段位全灭，避免显示“影子”）。



实验验证成功

调试部分：

```

mov bh, byte ptr bz
shr bh, 1
[BH] = 0x01

111: mov byte ptr bx, bh
push di
BZ = 0x000C
mov al, byte ptr [si]
mov si, offset led
add si, bx

```

通过调试我们发现这个代码通过不断的调整 bh, bz 来让输出的数在 6 和 5 连续快速显示，从而表现出同时显示这两个数的效果。效果如下：




对这个代码的整体解读：


这段代码的主要功能是通过 8255 接口芯片控制七段 LED 显示器显示数字 5 和 6。代码首先在数据段定义了 8255 接口的端口地址、LED 的段码数据以及存放要显示的数字的缓冲区。在代码段开始，程序首先配置 8255 的 A 端口为输出模式，并设置显示缓冲区的初始地址。接着，程序进入一个循环，其中 bh 寄存器被设置为 2，代表要显示的数位是个位。在内部循环中，程序根据 di 寄存器的位置读取要显示的数字，并找到对应的 LED 段码。然后，程序通过 8255 的 A 端口将该段码输出到七段 LED 上。接下来，程序进行一个简单的延时操作，并将显示的数字切换到 6。此后，程序再次进行延时操作并检查是否有按键按下，如果有则退出循环，否则继续显示 5 和 6。最后，程序关闭 LED 显示并返回 DOS。

(5) 按连接好电路，其中 8254 计数器用于产生 8251 的发送和接收时钟，TXD 和 RXD 直接相连（注意：实验系统未采用 MC1488/1489 或 ICL232 等长线收发器，故有关 RS232/422 等电平标准及转换内容可自行参考相关资料）。编写测试程序，初始化 8251，实现连续发送固定字符，用示波器观察发送波形，试用多种不同字符格式和字符。编程实现从键盘输入一个字符，将其 ASCII 码加 1 后发送出去，再接收回来在屏幕上显示，实现自发自收。

实验验证成功：

 


接下来用示波器验证：

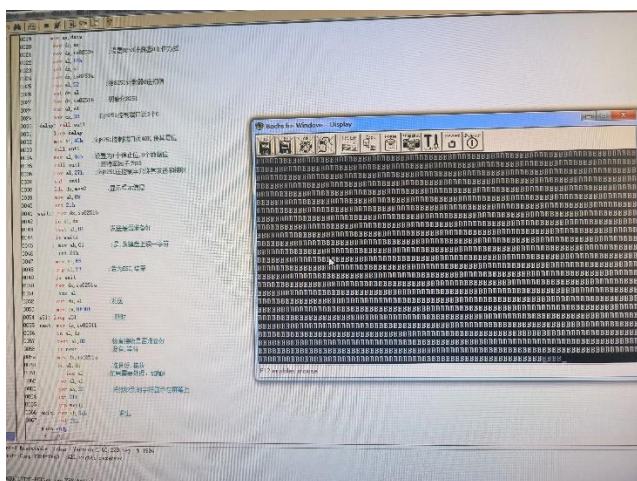

验证成功，接下来验证起始位和空闲位


```
mov al, 0FFH
```

发现出现了明显的起始位

 

```
mov al, 00H
```

发现出现了明显的空闲位

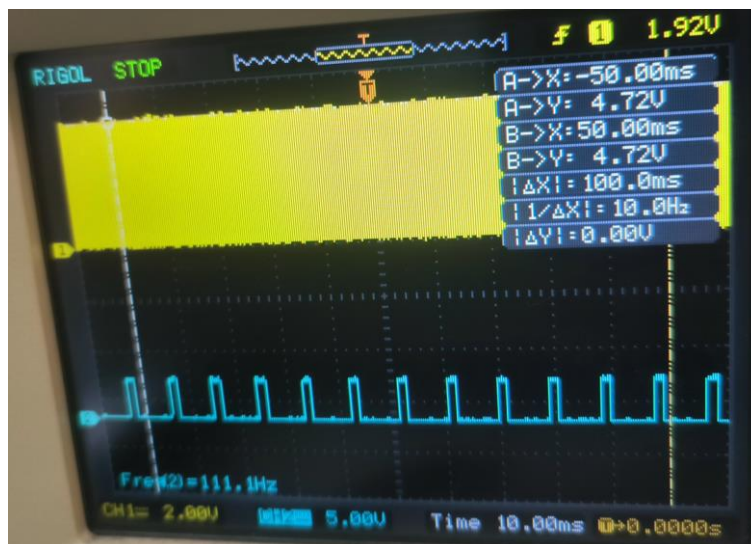

对代码的解读：

这段代码是一个基于 8251 串行通信芯片的程序，用于处理串行数据的发送和接收。程序首先设置了与 8253 和 8251 相关的 IO 端口地址。接着，它初始化了 8253 计数器 0 和 8251 串行通信芯片。在主程序的循环中，它检查是否可以发送数据，如果可以，它会读取键盘输入的字符并通过 8251 发送出去。同时，它也会检查是否有数据接收到，并将接收到的数据显示在屏幕上。程序使用了简单的延时方法来等待数据的准备和接收。当接收到的字符为 ESC 时，程序会退出。整体来说，这是一个基础的串行通信程序，用于键盘输入的发送和显示接收到的数据。

四. 提高与创新研究

在图 3.7-3 的基础上，扩展到 8 个 8 段数码管，编程实现显示 123456

```
buffer1 db 1,2,3,4,5,6
```

修改暂存的数为 123456

```
loop2: mov bh, 00100000B
```

修改 bh, 让数码管能同时显示 6 位

最开始直接运行程序, 我们发现实验上只显示 000421, 这是因为原来是 `add si, bz`, 而 `bz` 是成两倍变化的, 所以我们引入新的变量并改写程序, 从而实现了 654321 的同时显示

```
count dw 0
```

```
mov bh, 0
mov si, offset led
inc count
cmp count, 7
jne ok
mov count, 1
ok: add si, count
```



五. 分析与总结

本次实验主要围绕 8255 并行输入输出和 8251 串口通信进行了深入的探究和实践。实验的各个部分均成功实现了预期的功能, 从简单的流水灯控制到复杂的串行通信, 都得到了令人满意的结果。

在 8255 并行输入输出的实验中, 我们学习了如何使用 8255 方式 0 进行基础的输入输出控制。通过配置 C 口为输入, 我们成功地读取了逻辑电平开关的状态, 并将这些数据通过 A 口输出到 LED 显示电路。流水灯的控制实现了从硬件到软件的完整控制链路, 展示了如何通过编程实现实时的数据处理和显示。

对于七段数码管的静态和动态显示, 我们进一步熟悉了 8255 的输出模式, 并学习了如何在数码管上显示数字。通过对数字的转换和适当的延时, 我们实现了预期的显示效果, 这为我们后续的数字显示应用打下了坚实的基础。

在串行通信方面, 我们深入理解了 8251 串口通信芯片的工作原理和编程方法。通过配置 8253 计数器产生 8251 的发送和接收时钟, 我们实现了从键盘输入的字符的发送和接收, 实现了基本的自发自收功能。通过示波器的观察, 我们也验证了发送和接收的波形符合预期, 这进一步加深了对串行通信的理解。

总的来说, 本次实验不仅加深了我们对微机原理和接口芯片的理解, 也提高了我们的实践能力和问题解决能力。在实验过程中, 我们遇到了一些挑战, 但通过不断的调试和优化, 最终都得到了满意的解决。这次实验为我们今后的学习和研究提供了宝贵的经验和启示, 使我们更加熟练地运用微机技术进行应用开发和创新研究。