
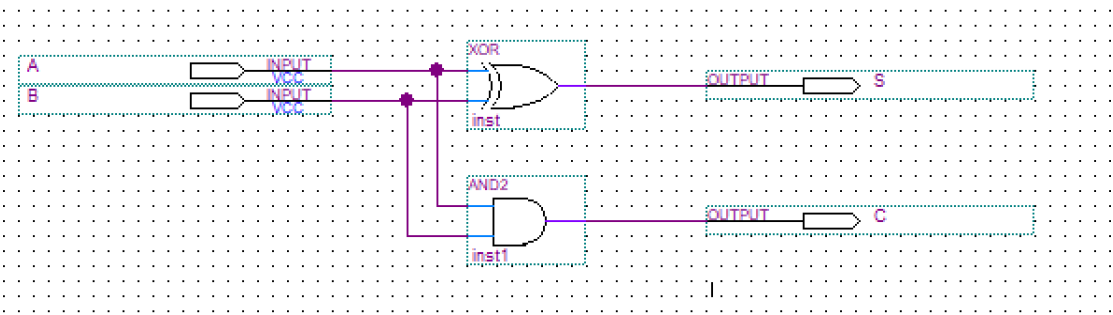


预习任务：


1, 半加器

 


半加器仿真



2, 全加器


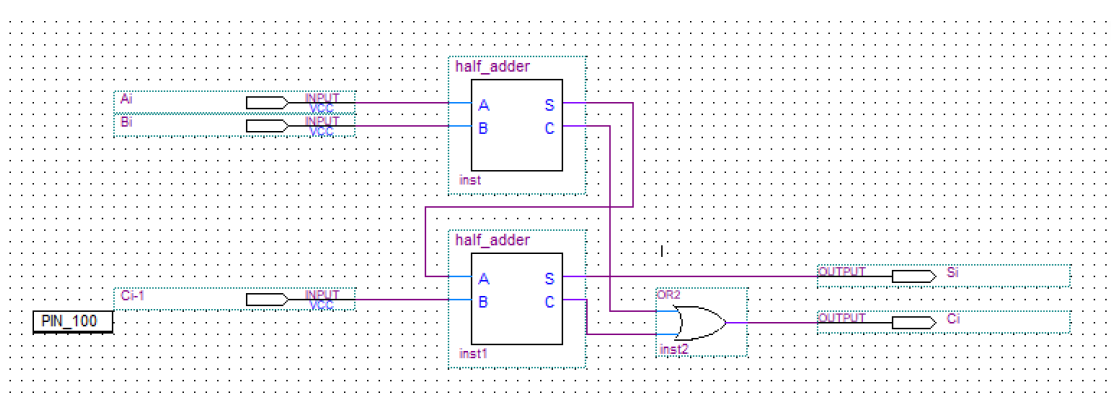


全加器仿真

 


半加器时序仿真

	Input Port	Output Port	RR	RF	FR	FF	
1	Ai	Ci	5.095			5.166	
2	Ai	Si	5.094	5.026	5.234	5.100	
3	Bi	Ci	5.107			5.178	
4	Bi	Si	5.107	5.035	5.234	5.114	
5	Ci-1	Ci	8.870			9.011	
6	Ci-1	Si	8.849	8.735	9.086	8.965	

  


S 毛刺为 59ps


C 毛刺为 199ps

 


4 位行波加法器

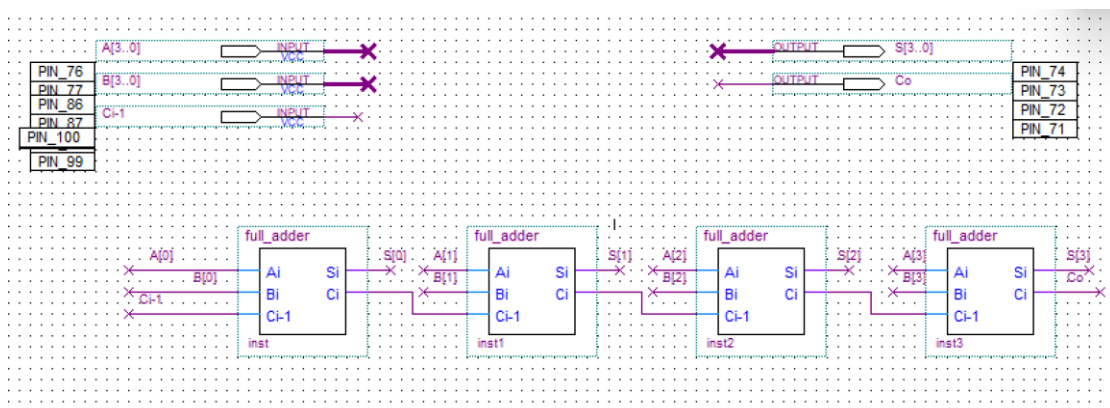


四位加法器仿真

 


“RTL Viewer”查看电路综合结果

 


“Technology Map Viewer”查看电路 Map 结果

 

“Chip Planner”查看器件适配结果

 

全减器

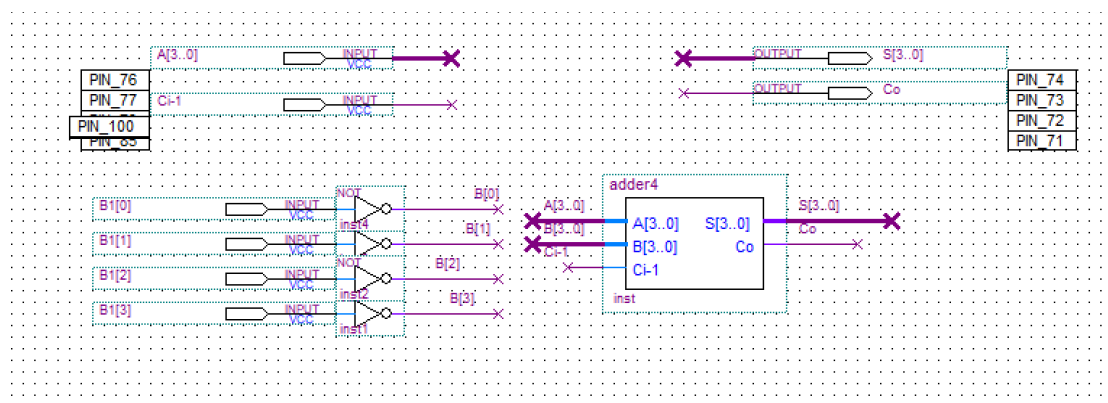

## 全减器仿真

